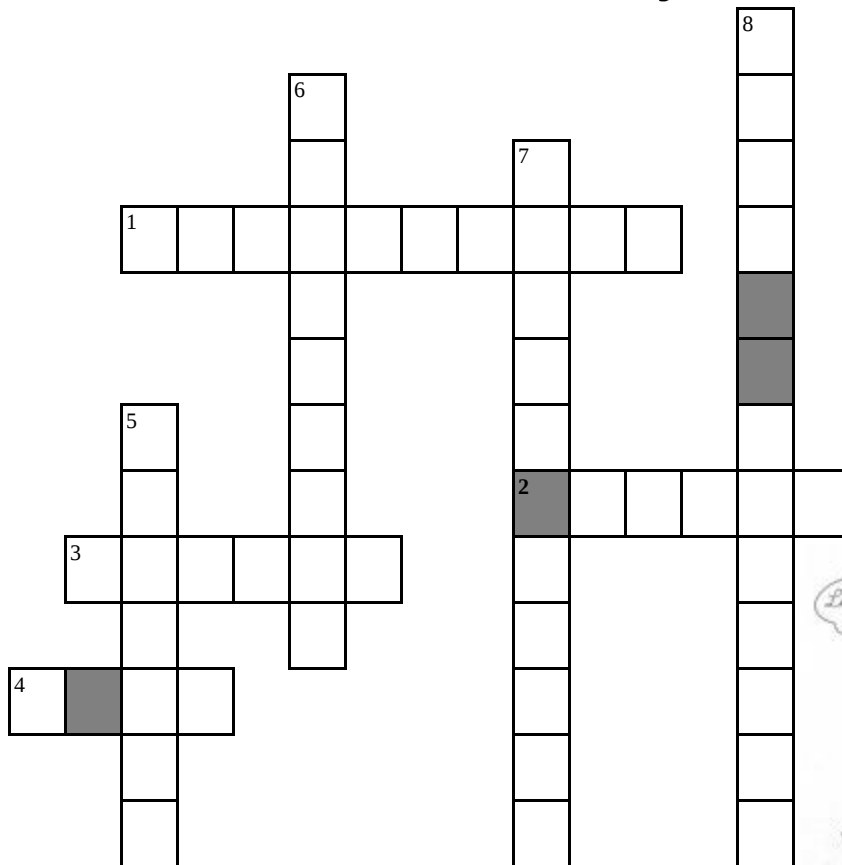


Kreuzworträtsel für Physikerinnen Nr. 2



Waagerecht

1. Eine durchgehende Verbindung von der elektrischen Quelle zu einem elektrischen Gerät und von diesem zurück zur Quelle nennt man einen elektrischen
2. Beim Geschicklichkeitsmessgerät waren der Führungsring und Teststrecke elektrische.....
3. Die Glühlampe ist ein elektrisches
- 4 Die zwei Anschlüsse einer Batterie nennt man

Senkrecht

5. Die Batterie und die Steckdose sind elektrische
6. Ist der Schalter, so ist der Stromkreis unterbrochen.
7. Ein elektrisches Gerät kann in einem Stromkreis nur betrieben werden, wenn der Stromkreis ist.
8. Die Abbildung zeigt das einer Glühlampe



Die Buchstaben in den grauen Kästchen - richtig sortiert - liefern das fehlende Wort im folgenden Satz:

PHYSIK IST _ _ _ _ !