
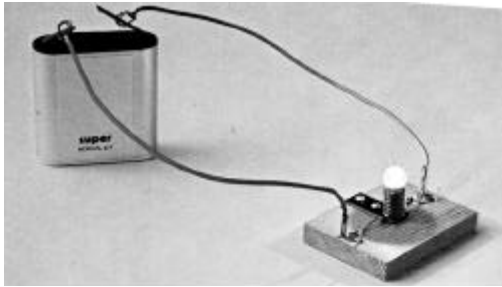


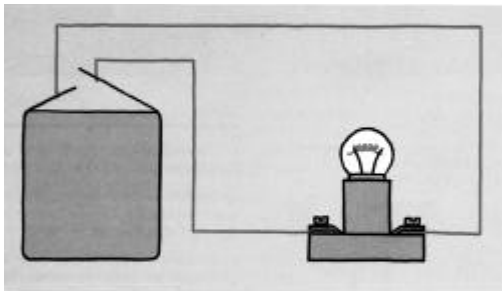
Wie zeichnet man einen elektrischen Stromkreis?



Fotografie eines elektrischen Stromkreises



Zeichnung desselben Stromkreises

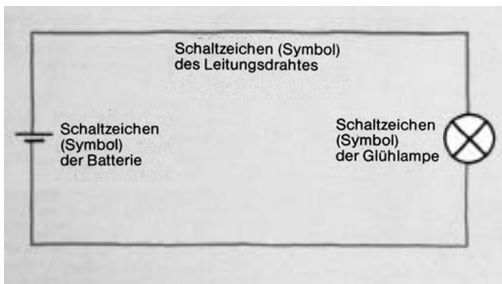

Schaltskizze desselben Stromkreises



Ein Strom- „kreis“

1) Siehe dir die drei Bilder an. Was haben sie gemeinsam, worin unterscheiden sie sich?

2) Was sind Nachteile bzw. Vorteile der einzelnen Bilder.

3) Wenn du den Begriff Strom**kreis** wörtlich nimmst, müßte die Schaltskizze eigentlich ganz anders aussehen! Zeichne einmal einen solchen Stromkreis. Warum haben sich die Techniker wohl auf die Darstellungsart wie im unteren Bild geeinigt?